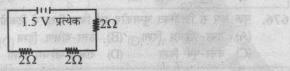
- 681. परिपथ का शक्ति गुणक, परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है ? हा का कार्य प्रकार करने के छिन
  - (A) संधारित्र
- (B) प्रतिरोधक
- (C) प्रेरक
- (D) इनमें से कोई नही
- Ans. (B) परिपथ का शक्ति गुणक, परिपथ में प्रतिरोध को सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है।
- 682. वोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं ?
  - (A) सबसे निचले (B) सबसे ऊपर
  - (C) मध्य
- (D) इनमें से कोई नहीं
- Ans. (B) वोल्ट की चूड़ी के सबसे ऊपरी भाग को क्रोस्ट कहते हैं।
- 683. नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की संगणना कीजिए-



- (A) 0.25 A (B) 0.5 A


  - (C) 0.8 A
- (D) 1.0 A

Ans. (B) 
$$0.5 \text{ A}$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5$$


$$10 \\ 2\Omega 2\Omega$$

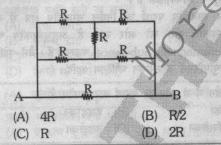684. नीचे दिखाये गये नेटवर्क में A तथा B के बीच तुल्यमान प्रतिरोध है-



Ans. (B) R/2 A तथा B के बीच तुल्यमान प्रतिरोध है। R×R R R+R 2

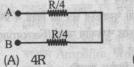685. नीचे दिखाये गए नेटवर्क में A तथा B के बीच तुल्यमान प्रतिरोध है-



- (B) R/2
- (C) R
- (D) 2R

Ans. (B) A तथा B के बीच तुल्यमान प्रतिरोध R/2 है।

$$R/4$$

$$R/4$$

$$R/4$$

$$R = \frac{R}{4} + \frac{R}{4} = \frac{R}{2}$$

$$R = \frac{R}{4} + \frac{R}{4} = \frac{R}{2}$$

- 686. 220 V पर कार्य करते हुए 2kW के हीटर में से गुजरने वाली धारा की संगणना कीजिए-
  - (A) 9.0 A
- (B) 6.0 A
- (C) 11.0 A (D) 12.0 A
- Ans. (A) 220 V पर कार्य करते हुए 2KW के हीटर में से गुजरने वाली धारा 9·0 A है।

$$V = 200 \text{ V } 1 \text{ H} = V1$$

$$P = 2 \text{ KW}$$

$$2 \text{ KW} = 220 \text{ L}$$

$$2000 = 220 \text{ L}$$

$$1 = \frac{2000}{220} = \frac{100}{11} = 9.09 = 9.0$$

- 687. यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10-19 और धारा 300 mA हो, ती एक मिनट में एक लैंप से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते है?

  - (A)  $/11.25 \times 10^{2\circ}$  (B)  $1.125 \times 10^{2\circ}$
  - (C)  $21.35 \times 10^{2\circ}$  (D)  $112.5 \times 10^{2\circ}$
- Ans. (B) एक मिनट में एक लैम्प से  $1.125 \times 10^{20}$  इलेक्ट्रॉन गुजरते
- 688. 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने में किया जाता है। 10 दिनों में बिजली की खपत क्या होगी ?

  - (A) 20 kwh (B) 2 kwh

  - (C) 0.2 kwh (D) 200 kwh

Ans. (A) 20 kwh

$$kwh = \frac{1000 \times 2 \times 10}{1000} = 20 \text{ kwh}$$


- 689. निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है-
  - (A) अधिवर्ष (B) अनंत
- - (C) प्रकाश वर्ष (D) इनमें से कोई नहीं
- Ans. (C) प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है यह दूरी का मात्रक है।
- 690. किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है-

  - (A) शून्य (B) अनंत


  - (C) बहुत कम (D) बहुत अधिक
- Ans. (C) किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध बहुत कम होता है।
- 691. 40 W, 60 W और 100 W के तीन बल्बों को 200 V के मेंस के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है, ऊर्जा की खपत होगी-
  - (A) 100 W के लिए सबसे अधिक
  - (B) 60 W बल्ब के लिए सबसे अधिक
  - (C) 40 W के लिए सबसे अधिक
  - (D) तीनों बल्बों के लिए एकसमान

- Ans. (C) 40 W, 60 W और 100 W के तीन बल्बों को 200 V के मेंस के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है ऊर्जा की खपत 40 W के लिए सबसे अधिक होता है।
- 692. R<sub>1</sub> और R<sub>2</sub> दो प्रतिरोध समान्तर में जुड़े हैं। प्रतिरोध R<sub>1</sub> व R<sub>2</sub> का अनुपात 4:1 है। R<sub>1</sub> व R<sub>2</sub> में प्रवाहित विद्युत का अनुपात होगा-
  - (A) 1:4
- (B) 1:1
- (C) 4:1
- (D) 4:4
- Ans. (A) R1, व R2 प्रवाहित विद्युत का अनुपात 1:4 होता है। V = IR $R_1: R_2 = 4:1$  $I_1: I_2 = 1:4$
- 693. पीजोविद्युत प्रभाव......द्वारा विद्युत उत्पादन है-

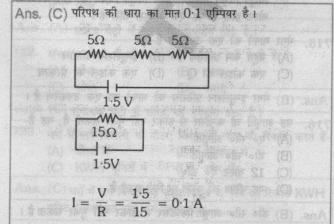  - (A) रसायनिक प्रभाव (B) परिवर्ती क्षेत्र
  - (C) तापमान (D) दाब
- Ans. (D) पीजो विद्युत प्रभाव दाब द्वारा विद्युत उत्पादन है।
- 694. समान वोल्टेज के लिए दो विद्युत बल्ब का पाँवर 200 वाट तथा 100 वाट है। यदि उनका प्रतिरोध क्रमश: R1 और R2 है तो
  - (A)  $R_1 = 2R_2$
- (B)  $R_2 = 2R_1$
- (C)  $R_2 = 4R_1$
- (D)  $R_1 = 4R_2$
- Ans. (B) समान वोल्टेज के लिए दो विद्युत बल्ब का पॉवर 200W तथा  $100 \, \mathrm{W}$  है यदि उनका प्रतिरोध क्रमश:  $\mathrm{R}_1$  और  $\mathrm{R}_2$  है तो  $\mathrm{R}_2$  = 2R1 होता है।
- 695. 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियाँ श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। उसकी समत्त्य प्रतिरोध होगा-
  - (A) 16 ओम (B) 8 ओम
- - (C) 4 ओम (D) 32 ओम
- Ans. (A) श्रेणी क्रम के समत्ल्य प्रतिरोध  $= R = R_1 + R_2 + R_3 \dots$ = R = 4 + 4 + 4 + 4लिस है कि = R = 16 ओम
- 696. 5 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणीबुद्ध हीकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम से जुड़े हैं, परिपथ की धारा का मान है-
  - (A) 3 एम्पियर
- (B) 0.5 एम्पियर
- (C) 0.1 एम्पियर
- (D) 1.5 एम्पियर



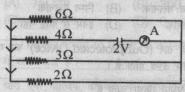697. चित्र में दिखाए गए परिपथ (सर्किट) में अमीटर A का पठन है-



- (A) 0.2 एम्पियर
- (B) 0.4 एम्पियर
- (C) 0.6 एम्पियर
- (D) 0.8 एम्पियर

HERE THE TESTING THAT

- Ans. (B) आमीटर A का पठन 0.4 एम्पियर है।
- किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार किसी बद्धपाश नेटवर्क में सभी 1R अनुपातों और e.m.f. का बीजगणितीय योग होता है सदैव-
  - (A) धनात्मक
  - (B) ऋणात्मक
  - (C) श्रन्य
  - (D) बैटरी के E.m.f. पर निर्भर
- Ans. (C) किरचॉफ के बोल्टता नियम के अनुसार किसी बद्धपाश नेटवर्क में संभी IR अनुपातों और e.m.f. का बीजगणितीय योग होता है
- 699. ट्रांसफ़ॉर्मर प्रयोग में आते हैं-
  - (A) केवल d.c. परिपथ में
  - (B) केवल a.c. परिपथ में
  - (C) दोनों a.c. और d.c. परिपथ में
  - (D) एकीकृत परिपथ में
- Ans. (B) ट्रांसफॉर्मर प्रयोग में केवल a.c. परिपथ में आते हैं।
- 700. सूर्य-प्रकाश, पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुँचता है ?
  - (A) उष्मा-संचलन
- (B) उष्मा-विकरण
- (C) उष्मा-संवहन
- (D) इनमें से किसी से भी नहीं
- Ans. (B) सूर्य-प्रकाश पृथ्वी पर उष्मा विकिरण के माध्यम से पहुँचता
- 701. निम्नलिखित में से किसके अन्दर धारा प्रवाहित होती है ?
  - (A) पी. वी. सी.
- (B) रबर
- (C) काँच
- (D) ग्रेफाइट
- Ans. (D) ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है इसके अन्दर धारा प्रवाहित होती है।
- 702. विद्युत परिपथ में सेफ्टी पयुज तार का प्रयोग किया जाता है-
  - (C) गलन बिन्दु पर
  - (A) प्रतिरोधक शक्ति पर (B) चालकता पर (D) सामर्थ्य पर
- Ans. (C) विद्युत परिपथ में सेफ्टी प्यूज तार का प्रयोग गलन बिन्द पर किया जाता है।
- 703. नींबू के रस में pH का अनुमान कितना होता है ?


  - (A) 7 के बराबर (B) पूर्वानुमान संभव नहीं

  - (C) 7 से कम (D) 7 से अधिक
- Ans. (C) नीबू के रस में pH का मान 2.3 होता है।


- 704. घरेलू फ्यूज तार (Out Protecting Device) का होता है-
  - (A) अति उच्च गलनांक
- (B) निम्न गलनांक
  - (C) उच्च गलनांक
- (D) इनमें से कोई नहीं
- (B) घरेलू फ्यूज तार (Out protected Divice) का गलनांक Ans. निम्न एवं प्रतिरोध उच्च होता है।
- रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है-705.
  - (A) उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए
  - (B) निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए
  - (C) DC को AC में बदलने के लिए
  - (D) AC को DC में बदलने के लिए
- Ans. (D) रेक्टिफायर का प्रयोग AC को DC में बदलने के लिए किया
- 706. किसी ट्रॉजिस्टर का उपयोग हो सकता है-
  - (A) स्विच के रूप में
  - (B) प्रवर्द्धक के रूप में अपन कि कि कि विकास
  - (C) (A) और (B) दोनों रूपों में
  - (D) इनमें से कोई नहीं
- Ans. (C) किसी ट्रॉजिस्टर का उपयोग स्विच के रूप में एवं प्रवर्द्धक के रूप में हो सकता है।
- किसी ट्रॉजिस्टर का आधार होता है-
  - (A) हेविली डोप्ड
- (B) लाइटली डोप्ड
- (C) मॉडेरेटली डोप्ड
- (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. (B) लाइटली डोप्ड किसी ट्रॉजिस्टर का आधार होता है।

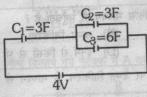708. चित्र में दिखाए गए परिपथ में धारिता  $C_1$  पर आवेश (चार्ज) है-



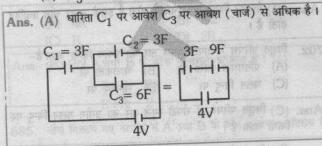- (A) C<sub>3</sub> पर आवेश (चार्ज) से अधिक
- (B) C<sub>3</sub> पर आवेश (चार्ज) से कम
- (C) C3 पर आवेश (चार्ज) के समान
- (D) C<sub>3</sub> पर कोई आवेश (चार्ज) नहीं होगा



- 709. जो तत्व, बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता, वह है-(A) S F F (B) (B) K

- (C) Al (D) Mg
- Ans. (A) S (गंधक) बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता है।

- धातुएँ सामान्यतया वैद्युत सुचालक होती है। फिर भी विद्युत-चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक है-
  - (A) सिल्वर
- (B) लोहा
- (C) स्वर्ण (D) टंग्स्टन
- Ans. (A) विद्युत-चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक सिल्वर (Ag, चाँदी) है।
- निम्नलिखित में उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व है-
  - (A) सिल्वर (चाँदी)
- (B) कॉपर (ताँबा)
- (C) एल्युमिनियम
- (D) प्लेटिनम
- Ans. (A) उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व सिल्वर (चाँदी) है।
- 712. निम्न में से कौन एक अर्द्धचालक है ?
  - (A) फॉस्फोरस (B) लकड़ी
  - (C) सिलिकॉन (D) ग्लास
- Ans. (C) मिलिकन अर्ड चालुक है।
  - वह पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक और अचालक पदार्थीं के चालकताओं के मध्य होती है अर्द्धचालकर्षा केहलाती है। Ex.- सिलिकन एवं जर्मेनियम
- निम्नलिखित में से कौन-सा सर्वश्रेष्ठ विद्युतरोधी है ?
  - (A) प्रजोनाइर्ट
- (B) 秦ई
- (C) काष्ट
- (D) कागज
- Ans. (B) रूई सर्वश्रेष्ठ विद्युतरोधी है।
  - एक कैंपैसिटर को e.m.f.E. तथा कतिपय आंतरिक प्रतिरोध के एक सेल के साथ जोड़ कर पूर्णतया आवेशित किया जाता है-
    - (A) कपैसिटर में विभव अन्तर > E होगा
    - (B) सैल में विभव अन्तर E होगा
    - (C) सैल में विभव अन्तर < E होगा
    - (D) कपैसिटर में विभव अन्तर < E होगा
- Ans. (C) एक कैपेसिटर को e.m.f.E. तथा कतिपय आंतरिक प्रतिरोध के एक सेल के साथ जोड़ कर पूर्णतया आवेशित किया जाता है सेल में विभव अन्तर < E होगा।
  - विद्युत विभव-किसी धनात्मक आवेश को अनन्त से विद्युत क्षेत्र के किसी बिन्दु तक लाने में किए गए कार्य (W) एवं आवेश के मान (q<sub>0</sub>) के अनुपात (ratio) को उस विन्दु का विद्युत विभव कहा जाता है विद्युत विभव का S.I माराक बोल्ट होता है यह एक आदिश राशि है।
- मेगर मापने को एक उपकरण है-

  - (A) बहुत कम प्रतिरोध (B) इन्सुलेशन प्रतिरोध
  - (C) एक कोइल का Q (D) एक कोइल का प्रेरकत्व
- Ans. (B) मेगर इन्सुलेशन प्रतिरोध को मापने का एक उपकरण है।
- 716. वह आपूर्ति जो कन्डेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है, वह है-
  - (A) ए० सी० आपूर्ति
  - (B) डी॰ सी॰ आपूर्ति
  - (C) 12 वोल्ट ए॰ सी॰
  - (D) यह परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करती है
- Ans. (B) डी॰ सी॰ आपूर्ति कन्डेंसर से होकर नहीं गुजर सकता है।

7177	a compared to the compared to
de la	अमीटर का प्रतिरोध, शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा- (A) अधिक होता है (B) कम होता है
	(A) आवक होता है (D) बहुत अधिक होता है
Ans.	अामीटर का प्रतिरोध शंट की अपेक्षा अधिक होता है।     विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए।     शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे
718.	विद्युत-बल्ब में तन्तु (फिलामेंट) किसका बना होता है-
	(A) ताँबा (B) लोहा
	(C) ऐल्युमिनियम (D) टंगस्टन
Ans	. (D) विद्युत बल्ब में तंतु फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है।
719.	सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग होता है- (A) लैम्प की तंतु में (B) ऊष्मक की कुंडली में (C) ट्रांसफॉर्मर की बाइंडिंग में (D) बैटरियों के संयोजन में
Ans	(B) नाइक्रोम का उपयोग उष्मक की कुंडली (हीटर) में होता है।     नाइक्रोम निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है।
	(A) ग्राहम बेल (B) लॉर्ड लिस्टर (C) बेंजामिन फ्रेंकलिन (D) आइन्सटाइन
An	श्र. (C) बेंजामिन प्रेंकिलन के द्वारा तिड्त चालक का आविष्कार किया गया।  बरसात में जो बिजली चमकती है उसे तिड्त कहते हैं तिड़त के दौरान ऊँचे भवनों को बचाने के लिए तिड़त चालक का प्रयोग किया जाता है। आवेशित बादल का आवेश तिड़त चालक के नुकीले भाग द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तथा इसे जमीन के अन्दर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। किसी कार पर तिड़त विद्युत गिरने पर कार के अन्दर बैठे हुए व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित रहते हैं।
72	1. स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का इंपयीग होता है ?
	(A) सीसा (B) एल्युमिनियम
	(C) ताँबा (D) जस्ता
A	ns. (A) स्टोरेज बैट्री में सीसा का उपयोग होता है।
-	<ol> <li>संचायक बैटरी में कौन-सी घातु इस्तेमाल की जाती है ?</li> </ol>
	(D) लोहा
	(A) ताबा (B) सास (C) सीसा (D) जस्ता
	ns. (C) संचायक बैट्री में सीसा का उपयोग होता है।
72	<ol> <li>घरों में लगे बिजली के मीटर, विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं-</li> <li>(A) वोल्ट में</li> <li>(B) ऐम्पियर में</li> <li>(C) KWH यूनिटों में</li> <li>(D) ओम में</li> </ol>

Ans. (C) घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड KWH

युनिट (किलोवाट घंटा) में करते हैं।

(A) 75 ओम (B) 300 ओम (C) 100 ओम (D) 0 ओम Ans. (A) डाइपोल टेलिविजन ऐण्टीना के टर्मिनल इम्पीडेंस को 75 ओम में रखा जाता है। जा किए का क्षेत्र के किए अर्थ 725. धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिये, जिसका अनुप्रस्थ-काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है, प्रवाहित होती है। यदि हम इस दिशा में अग्रसर हों, तो-(A) अपवाह वेग घट जायेगा (B) धारा परिवर्तित हो जायेगी (C) वाहक घनत्व परिवर्तित हो जायेगा Ans. (D) मेरियदर में भारा की (D) अपवाह वेग बढ जायेगा Ans. (D) धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका अनुप्रस्थ-काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है प्रवाहित होती है यदि हम इस दिशा में अग्रसर हो तो अपवाह वेग बढ जायेगा। 726. एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है-(A) इलेक्ट्रॉन के कारण (B) प्रोट्रॉन के कारण (C) ऑयन के कारण (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं Ans. (A) एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता 727. टेलीफॉन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है-(A) र्श्विन ऊर्जा (B) विद्युत ऊर्जा (C) रेडियो कर्जा (D) यॉत्रिक कर्जा Ans. (B) टेलीफोन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है। 728. शृष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है ? (B) वैद्युतिक (A) यांत्रिक (D) ताप (C) रासायनिक Ans. (C) शृष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होता है। 729. पलक्स घनत्व और चुम्बकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है उसकी-(B) ग्रहणशीलता (A) च्म्बकन की घनता (D) पारगम्यता (C) संबंधित व्यापकता Ans. (B) फ्लक्स घनत्व और चुम्बकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्य में ग्रहणशीलता होता है। 730. निम्नांकित में कौन-सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है ? (B) पानी का भाप में बदलना (A) लोहे में जंग लगना (D) कोयले का जलना (C) दूध से दही बनना Ans. (B) पानी का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन है। ग्रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं अर्थात् नये पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। Ex.- दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना। PHYSICS # 65

724. डाइपोल टेलिविजन ऐण्टीना के टर्मिनल इम्पीडेंस को रखा जाता है-

 भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रंगरूप या गुण में कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है किन्तु वह पदार्थ पुन: अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं।

Ex- जल से बर्फ का बनना।

जल से वाष्प का बनना।

मोम का पिघलना।

- 731. धारा को मापने का मापक विदित है-
  - (A) वोल्टमापी
- (B) अवोमापी
- (C) ओम-मापी (D) ऐम्मापी
- Ans. (D) ऐम्पियर से धारा को मापा जाता है।
- 732. शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है-

  - (A) एनोड का (B) कैथोड का

    - (C) दोनों का (D) इनमें से कोई नहीं
- Ans. (A) शुष्क सेल में कार्बन की छड एनोड का कार्य करता है।
- 733. बैटरी के धनात्मक ध्रव से जोड़े गए इलेक्ट्रॉड को क्या कहते हैं?
  - (A) इलेक्ट्रोप्लेट
- (B) कैथोड
- (C) एनोड (D) आयन
- Ans. (C) बैट्टी के धनात्मक ध्रुव जोड़े गए इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं।
- 734. क्रमश:  $3\Omega$  व  $6\Omega$  के दो प्रतिरोध सीरिज में 18 v की बैटरी से जुड़े है, इस सर्किट से गुजरने वाली धारा है-
  - (A) 2A
- (B) 3A
- (C) 6A
- (D) 9A
- Ans. (A)  $3\Omega$  व  $6\Omega$  के दो प्रतिरोध सीरिज में 18V की बैटरी से जुड़े हैं इस सर्किट से गुजरने वाली धारा 2A है।

$$= R = R_1 + R_2$$
  
 $R = 3 + 6 = 9\Omega$ 


I (घारा) = 
$$\frac{V}{R} = \frac{18V}{9\Omega} = 2A^{\circ}$$

- 735. जब किसी उदासीन धातु के गाँले की धनात्मक रूप से आवेशित काँच की छड़ के सम्पर्क से आवेशित किया जाए, तो यह गोला-

  - (A) इलेक्ट्रॉन गॅंवाएगा (B) इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा

  - (C) प्रोट्रान गँवाएगा (D) प्रोट्रॉन प्राप्त करेगा
- Ans. (A) जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित काँच की छड़ के सम्पर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गॅंवाएगा।
- 736. उच्चतम वोल्टेज से निम्नतम वोल्टेज रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है- क्षाप्त किने के प्रार्थिक एक कि वह
  - (A) ट्रांसमीटर (B) कम्यूटेटर
- - (C) ऑल्टरनेटर (D) ट्रांसफार्मर
- Ans. (D) ट्रांसफार्मर से उच्चतर वोल्टेज से निम्नतम बोल्टेज में रूपान्तरित किया जाता है।

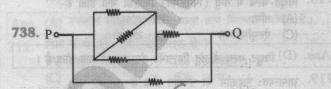- 737. यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए, तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा यदि-
  - (A) दोनों की धारिता समान हो
  - (B) दोनों का तापमान समान हो
  - (C) दोनों के आवेश की मात्रा समान हो
  - (D) दोनों का विभव समान हो
- Ans. (D) यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो दोनों का विभव समान हो तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा।



पाँच समरूप राजस्टेंस चित्रानुसार कनेक्ट किये हुए है। P व Q के बीच का परिणामी रजिस्टेस Ω होने के लिये प्रत्येक रजिस्टेंस कितना होना चाहिए ?

- (A) 1Ω\
- (B)  $\frac{1}{4}\Omega$
- $(C)\frac{1}{4\Omega}$  (D)  $\frac{4}{7}\Omega$
- Ans. (D) P a Q के बीच का परिणामी रिजस्टेंस  $1\Omega$  होने के लिए प्रत्येक रजिस्टेंस  $\frac{4}{7}\Omega$  होना चाहिए।


$$R = \frac{\frac{4}{3} \times 1}{\frac{4}{4} + 1} = \frac{\frac{4}{3}}{7} = \frac{4}{7}\Omega$$

- 739. 'वाट' को प्रकट कर सकते है-
  - (A) वोल्ट में
- (B) कैलोरी में
- (C) जूल प्रति सेकेण्ड में (D) किग्रा. मीटर में
- Ans. (C) वाट को जूल प्रति सेकेण्ड में प्रकट करते हैं।
- 740. इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है ?

  - (A) ऊर्जा (B) विभवान्तर

  - (C) आवेश (D) चार्ज ट्रमास
- Ans. (B) इलेक्टॉन वोल्ट विभवान्तर की एक इकाई है।
- 741. करेण्ट ले जाने वाले दो समानान्तर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है ?

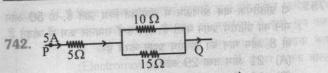
  - (A) कूलॉम (B) एम्पियर
  - (C) वोल्ट (D) वॉट (D)
- Ans. (B) करेण्ट ले जाने वाले दो समानान्तर तारों के बीच का बल एम्पियर परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है।



चित्र में PQ के बीच का कितना विभवान्तर है ?

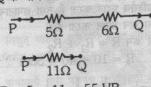- (A) 55 V
- (B) 60 V
- (C) 110 V
- (D) 80 V

Ans. (A) P एवं Q के बीच विभवान्तर 55V है।



 $C = IR = 5 \times 11 = 55 VR$ 

- 743. 20 सेमी॰ लम्बे तार का प्रतिरोध  $5\Omega$  है इसे 40 सेमी॰ की लम्बाई तक एक समान रूप से ताना जाता है तो वर्तमान प्रतिरोध होगा-
  - (A) 5Ω
- (B) 10Ω
- (C) 20Ω
- (D) 200Ω

Ans. (B) प्रतिरोध 10Ω होता है

20 cm लम्बेतार का प्रतिरोध 5Ω है

$$\frac{5\Omega}{-20 \text{ cm}} \xrightarrow{\qquad \qquad } \frac{5\Omega + 5\Omega}{-40 \text{ cm}}$$

$$\text{Rea} - 5 + 5 = 10 \Omega$$

744. फैराडे संख्या है- का कि अधिक स्वाप कर कर के व

- (A) 2.77 ×10-8 कूलॉम (B) 8.4 कूलॉम
- (C)  $9.65 \times 10^7$  कूलॉम (D)  $32.77 \times 10^{-8}$  कूलॉम

Ans. (C)  $9.65 \times 10^7$  कूलॉम फैराडे संख्या है।

- 745. विद्युत ऊर्जा मापने के यंत्र को कहते हैं-
  - (A) बैरोग्राफ
- (B) डायनेमो
- (C) कि. वा. घ. मीटर (D) वोक्टमीटर

Ans. (C) विद्युत ऊर्जा मापने वाले यंत्र की किं० वा० घं० (kwh) कहते

- विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी परिपथ में एक घण्टे में क्षाप्त होती है।
- KWH =  $\frac{\text{वोल्ट} \times ऐंग्पियर \times घण्टा}{1000}$
- 746. जमेंनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में मिलाया जाता है जो है-
  - (A) एक P- प्रकार का अर्द्धचालक
  - (B) एक अतिचालक
  - (C) एक वास्तविक अर्द्धचालक
  - (D) n- प्रकार का एक अर्द्धचालक

Ans. (D) जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में मिलाया जाता है जो n-प्रकार का एक अर्द्धचालक है।

- शुद्ध अर्द्धचालक में किसी पंचसंयोजी अपद्रव्य (आसेंनिक) को मिलाने से n-type अर्द्धचालक प्राप्त होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इसमें धारा का प्रवाह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों द्वारा होती है।
- 747. एक अतिचालक दिखाता है-
  - (A) लौह चुम्बकीय (B) फैरीमैग्नेटिज्म

  - (C) डाइमैग्नेटिज्म (D) पैरा मैग्नेटिज्म

Ans. (D) एक अतिचालक पैरा मैग्नेटिज्म दिखाता है।

- 748. ट्रांसफार्मर कार्य करता है-
  - (A) A.C. पर
  - (B) D.C. पर
  - (C) A.C. व D.C. दोनों पर
  - (D) कोई सत्य नहीं है

Ans. (A) A.C. धारा पर ट्रांसफर्मर कार्य करता है।

- ट्रांसफार्मर (Transformer) विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के आयाम को बढ़ाने या घटाने में किया जोता है इसका उपयोग दिष्टधारा (D.C.) के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका कार्य करना बदलती हुई भारा के चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर आधारित होता है। पृष्ट उप-स्टेशन प्राय: ट्रांसफर्मरों की सहायता से बोल्टता बद्धा देता है जो 133,000 वोल्ट तक हो सकती है इतनी अधिक वोल्टता पर विद्युत का क्षय संचरण में न्यूनतम होता यह केवल A.C. (प्रत्यावर्ती धारा) के लिए प्रयुक्त होता है।
- विद्युतदर्शी (Electroscope) का कार्य है-
  - (A) विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचानकरना
  - (B) स्फुलिंग उत्पन्न करना
  - (C) आवेश के परिणाम को निश्चित करना
  - (D) इलेक्ट्रॉन का आवर्धन करती है ताकि वे दृश्य हों
- Ans. (A) विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना विद्युत दर्शी (Electroscope) का कार्य है।
- 750. विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है-


  - (A) वोल्ट में (B) ऐम्पियर में

  - (C) ओम में (D) कूलॉम में
  - Ans. (C) विद्युत प्रतिरोध ओम में मापा जाता है।
    - नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर (V) उससे प्रवाहित धारा (I) के अनुक्रमानुपाती होता है। ओम का नियम कहलाता है।

बोल्ट (A) ओम = प्रेम्पियर

- 751. एक ए.सी. जनित्र (जनरेटर) में मुख्यतया होता है-
  - (A) आर्मेचर (कुण्डली) (B) क्षेत्रिय चुम्बकत्व
  - (C) स्लिप रिंग ओर बुशेस (D) सभी तीनों
- Ans. (D) एक A.C. जनित्र (जेनरेटर) में आर्मेचर (कुण्डली) क्षेत्रीय चुम्बकत्व, स्लिप रिंग और बुशेस तीनों पाये जाते हैं।

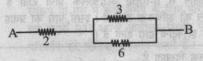752. A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा?



- 3Ω (B) 1Ω (B)
- $\frac{3}{4}\Omega$

Ans. (C) A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध

$$=\frac{1}{R}=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}$$

$$R = \frac{6}{3} = 2$$

$$R = R_1 + R_2 = 2 + 2 = 4\Omega$$

753. 15Ω, 20Ω तथा 30Ω के प्रतिरोध समान्तर

बद्ध है, तो परिणामी समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें-

- (A) 65Ω

Ans. (D)  $15\Omega$ ,  $20\Omega$  तथा 30  $\Omega$  के प्रतिरोध सामान्तर बद्ध है तो

परिणामी प्रतिरोध 
$$=\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{15} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30}$$

$$= \frac{20 \times 30 + 15 \times 30 + 20 \times 15}{15 \times 20 \times 30}$$

$$\frac{1350}{15 \times 20 \times 30} = \frac{9}{60}$$

$$=\frac{1}{R}=\frac{9}{60}$$

$$R = \frac{60}{9}\Omega$$

754. निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है ?

- · (A) तांबा (B) टंगस्टन
  - (C) मृदु लोहा
- (D) स्टील

Ans. (C) मृदु लोहा (नर्म लोहा) का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में होता A) आर्थेकर (सम्बद्धारे) (B) श्रीवर मुस्तकर । ई

 स्थायी चंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है तथा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का उपयोग : किया जाता है। हि हाइड श्रीड हर्ष प्रस्ती हिन्हान

- 755. दो प्रतिरोधक जब श्रेणिक्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। जब उन्हें समान्तर क्रम में जोड़ते हैं, तो 8 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं-
  - (A) 21 ओम तथा 29 ओम
  - (B) 10 ओम तथा 40 ओम
  - (C) 20 ओम तथा 40 ओम
  - (D) 15 ओम तथा 35 ओम

Ans. (B) 10 ओम और 40 ओम को श्रेणीक्रम में जोड़ने पर 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करता है तथा समानान्तर क्रम में जोड़ने पर 8 ओम का मान प्रदान करता है।

श्रेणी क्रम 
$$R = R_1 + R_2$$

$$R = 10 + 40 = 50\Omega$$

समानान्तर कम = 
$$\frac{1}{R} = \frac{1}{10} + \frac{1}{40}$$

$$= \frac{1}{R} + \frac{4+1}{40} + \frac{5}{40} + \frac{1}{8}$$

- 756. दो समान प्रविरोध को समांतर क्रम में एक बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। जब समान प्रतिरोधों को एक शृंखला में जोड़ा जाता है, तो परिणामी शक्ति हैं।
  - (A) P/2
- (B) 4P
- (C) P/4 (D) P (D)

/(C) दो समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में एक बैट्री के साथ जोड़ा जाता है और जब समान प्रतिरोध को एकशृंखला में जोड़ा जाता है

तो परिणामी शक्ति  $\frac{P}{4}$  है।

- 757. एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है-
  - (A) अल्फा कण अवस्थित क्षेत्र कि एक अल्फा करा अल्फा
  - (B) बीटा कण
  - (C) अल्फा एवं बीटा कण
  - (D) न तो बीटा और न ही अल्फा कण
- Ans. (D) एक चुम्बकीय क्षेत्र न तो वीटा और न ही अल्फा कण विक्षेपित करता है।
  - चुम्बकीय क्षेत्र (Magnetic field) किसी चुम्बक का प्रभाव जहाँ तक होता है उसे चुम्बकीय क्षेत्र कहते हैं और चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाव को चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं चुम्बक के पास तीब्रता अधिक और चुम्बक से दूर तीब्रता कम होती है कुछ दुरी की बाद तीव्रता नगण्य हो जाती है। चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता धुवों पर सर्वाधिक होती है, जहाँ पर चुम्बकीय बल रेखाएँ एक-दूसरे के पास-पास होती है।
  - चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक गौस है इसका S.I मात्रक टेसला है एक टेसला 104 गौस (Gass) के बराबर होता है।
- 758. विद्युतवाहक बल बराबर होता है-
  - (A) बल के
  - (B) ऊर्जा के
  - (C) कर्जा प्रति यूनिट आवेश के संख्या में मिलाचा जाता है जो ह-तथा।
  - (D) कार्य के

- Ans. (C) विद्युत वाहक बल वराबर होता है ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के।
  - एकांक घन आवेश को सेल के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक ले जाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल (Electromotive force) कहलाता है इसका मात्रक बोल्ट
- 759. 'प्रेरित विद्युतवाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती हैं,' यह कथन है-
  - (A) फ्लेंमिंग के नियम का (B) लेंज के नियम का
  - (C) फैराडे के नियम का (D) किरचॉफ के नियम का
- Ans. (B) प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। लेंज का नियम कहलाता है।
- 760. यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता का शिखर मान V है, तो वोल्टता का वर्ण माध्य मूल मान होगा-
- (A)  $\frac{V}{\pi}$  (B)  $\frac{v}{2}$ A V
- (B) 1 V = (\$ mis up


  - (C)  $\frac{1}{2\pi}$  (D)  $\sqrt{2}$
- Ans. (D) यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता का शिखर मान

V है तो वोल्टता का वर्ण माध्य मूल मान  $\frac{V}{\sqrt{2}}$  होता है।

- 761. चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर है ?
- (A) चालक का संयोजन पर
- (B) चालक की लम्बाई पर
  - (C) चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्र पर
  - (D) तापमान (T) तथा चालक की प्रकृति पर
- Ans. (D) चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तापमान (T) तथी चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है।
  - किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छि बाले एकांक लम्बाई के खण्ड के प्रतिरोध को पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। (Specific resistance)
- 762. विद्युत-तीव्रता का मात्रक 🖈
  - (A) न्यूटन प्रति कुलम्ब (B) न्यूटन प्रति वर्गमीटर
- - (C) कुलम्ब प्रति न्युटन (D) इनमें से कोई नहीं
- Ans. (A) विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रतिकुलांब या बोल्ट/मीटर होता to netrockie menetado apet ana ale ale mais e fal-en-
- विद्युत क्षेत्र के किसी बिन्दु पर स्थित 1 कूलंब धनात्मक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता (Electric Intensity) कहते हैं यह सदिश है।
- 763. तीन तार प्रत्येक 2 ओहम प्रतिरोध वाले हैं यदि हम दोनों को सीरिज में एक को दूसरे के साथ समानांतर जोड़े तो सम प्रतिरोध कितना होगा ?
- (A) 4/3 ओहम (B) 3/4 ओहम

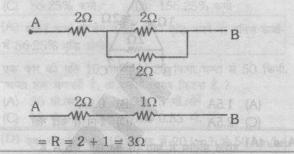  - (C) 6 ओहम (D) 3 ओहम

Ans. (D) तीन तार प्रत्येक 2 ओम प्रतिरोध वाले है। यदि दोनों का सीरिज में एक को दूसरे के साथ समानांतर जोड़ें तो सम प्रतिरोध 3 ओम



- 764. किसी विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैट्री लगी है तथा $60\Omega$  का प्रतिरोध लगा है। परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए-
  - (A) 4 एम्पियर
- (B) 0.4 एम्पियर
- (C) 1.4 एम्पियर
- (D) इनमें से कोई नहीं
- Ans. (B) परिपथ में धीर का मान


$$=\frac{\text{aliez}}{\text{tylinday}} = \frac{\text{aliez}}{\text{silinday}} = \frac{24}{60} = 0.9 \text{ tylinday}$$

- 765. यदि 0.4 प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध हो जाता है-(A) 0.1 (B) 0.2

- (C) 0.4 (D) 0.8
- Ans. (C) यदि 0.4 प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लम्बाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध 0.4 ही रहता है।
- 766. छड चुम्बक का अधिकतम चुम्बकतत्व होता है-

  - (A) मध्य में (B) दोनों छोरों से थोड़ा अन्दर
    - (C) ध्रुवों पर
- (D) कहीं भी हो सकता है
- Ans. (B) छड चुम्बक का अधिकतम चुम्बकत्व दोनों छोड़ों से थोड़ा अन्दर जिसे ध्रव कहते हैं।
- 767. यदि चुम्बकीय छड के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुम्बकीय पदार्थ लाया जाता है, तो यह-
- (A) श्रुवों द्वारा आकर्षित होगा
  - (B) ध्रवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा
  - (C) उत्तरी ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षित होगा तथा दक्षिणी ध्रुव द्वारा आकर्षित
  - (D) उत्तरी ध्रव द्वारा आकर्षित होगा तथा दक्षिणी ध्रव द्वारा प्रतिकर्षित
- Ans. (B) यदि चुम्बकीय छड के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुम्बकीय पदार्थ लाया जाता है तो वह धुब्रों द्वारा प्रतिकर्षित होता है। जाती कि रेक (C)(में स्टेक्किकोंक्र क्यां
- 768. शुल्क सेल की क्षमता (विभव) होती है-
- (B) 1.5V
- (D) 2.5V
- Ans. (B) शुष्क सेल की क्षमता (विभव) 1.5 V होती है।

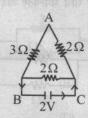769. निम्नलिखित में दर्शित परिपथ में धारा (i) का मान है-



- (A) 1.5A
- (B) 0.5A
- (C) 2.5A
- (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. (A) दर्शित परिपथ में घारा (I) का मान 1.5 A है

$$V = IR = I = \frac{V}{R} = \frac{2}{8}$$

$$= \frac{2 \times 6}{8} = \frac{3}{2} = 1.5A$$

- किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से........है।
  - (A) घटता
- (B) बढता
- अप्रभावित
- (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. (B) किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है।

- किसी पदार्थ का वह गुण जो चालक से होकर विद्युत धारा के प्रवाह में रूकावट डालता है प्रतिरोध कहलाता है। इसका S.I. मात्रक ओम  $(\Omega)$  है एवं इसका विमा  $(ML^2T^{-3}I^{-2})$
- ताप बढ़ने से अर्द्धचालक का प्रतिरोध घटता है
- ताप के बढ़ने से अचालक के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पडता है।
- 771. पलेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे हात , करने के लिए किया जाता है-
  - (A) धारा के प्रवाह के कारण चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को
  - (B) चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण ग्रेरित धारा की दिशा को
  - (C) चुम्बकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली घारा की गति की दिशा
- (D) इनमें से कोई नहीं
- Ans. (C) चुम्बकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
- केपेसिटर किसमें कर्जा रखता है ?
  - (A) विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में (B) चुंबकीय क्षेत्र में
    - (C) विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में (D) कोई नहीं
- Ans. (A) केपेसिटर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में ऊर्जा रखता है।
- 773. सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान होता है-
  - (A) 1.2 (B) 1.3
  - (C) 1.4 (D) 1.5

- Ans. (D) सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान 1.5 होता है। व्यक्तिकार के अपने के विकास कर कार्यकार के अ
- सार्वित्रक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन-सा है?
  - (A)  $M^{-1}L^3T^2$  (B)  $ML^2T^{-2}$
  - (C)  $M^{-2}$
- (D) M-1L3T-2
- Ans. (D) सार्वित्रक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र  $M^{-1} L^3 T^{-2}$ 
  - कार्य की बिमा ML2T2 होता है।
- 775. यदि विद्युत-प्रवाह व वोल्टेज 90° से फेज के बाहर है, तो पॉवर होगी-
  - (A) 1.1 वाट
- (B) अधिकतम
- (C) न्युनतम
- (D) शून्य
- Ans. (D) विद्युत-प्रवाह व वोल्टेज 90° से फेज के बाहर है तो पॉवर शून्य होता है।
- कुंडलियों में फोरों की सख्या बढ़ाये जाने पर चुम्बकीय क्षेत्र की
  - (A) घट जाती (है)
  - (B) बढ जाती है
  - (C) महत्वे घटती है फिर बढ़ती है
  - (D) अपरिवर्तित रहती है
- Ans (18) कुंडलियों मे फेरों की संख्या बड़ाये जाने पर चुम्बकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है।
  - क्षेत्र के किसी बिन्दु पर रखी कम्पास सुई के दक्षिणी ध्रव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा उस बिन्द पर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है।
- उष्मा विकिरणों की गति होती है-
  - (A) ध्वनि के बराबर
  - (B) प्रकाश के बराबर
  - (C) पराश्रव्य तरंगों के बराबर
  - (D) इनमें से कोई नहीं
- Ans. (B) ऊष्मा विकिरणों की गति प्रकाश के बराबर होती है।
- 778. ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है-
  - (A) ऊर्जा संरक्षण
- (B) ताप संरक्षण
- (C) कार्य संरक्षण
- (D) इनमें से कोई नहीं
- Ans. (A) ऊष्मा गति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पृष्टि करता है।
- यदि याँत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाय तो किया गया कार्य उससे उत्पन्न ऊष्मा के तुल्य होता है प्रथम नियम ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है।
- ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को बताता है।
  - ऊष्मा गतिकों का तृतीय नियम किसी पदार्थ या तंत्र के तापमान को परम शून्यतक नहीं घटाया जा सकता है।

	भौति
779.	यदि थमंस में दो ग्लास के बीच की दीवार खाली है, तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोकता है ? (A) संवहन (B) विकिरण (C) संचालन-संवहन (D) इनमें से कोई नहीं
	(C) धर्मस में दो ग्लास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण संचालन-संबहन विधि द्वारा रोकता है।
780.	निम्नलिखित में से सबसे कम उष्मारोधी है (A) एल्युमिनियम (B) हवा (C) काँच (D) पत्थर
Ans.	(A) सबसे कम ऊष्मारोधी एल्युमिनियम है।
	धातु की चार गेंद सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म होगी ? (A) मैंगनीज (B) लोहा (C) ताँबा (D) एल्युमिनियम
Ans.	(C) सबसे अधिक गर्म ताँबा होगा क्योंकि ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक ताँबा है।
782.	'ऊर्जा-संरक्षण' से तात्पर्य है- (A) ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और इसका विनाश भी सम्भव है (B) ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, परन्तु इसका विनाश नहीं किया जा सकता है (C) ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है और न उसका विनाश है सकता है (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
Ans.	(C) ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है और न उसकी विनाश हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है।
783.	घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें भण्डारित हो जाती है- (A) यान्त्रिकी ऊर्जा (B) उष्पीय ऊर्जा (C) विद्युत ऊर्जा (D) चुम्बेकीय ऊर्जा
Ans.	(A) घड़ी में चाबी भरने के बाद उसमें यात्रिक ऊर्जा भण्डारित हो जाती है।
784.	बर्फ पानी में तैरता है, क्योंकि- (A) बर्फ कुछ पानी सोख लेता है और तैरता है (B) बर्फ और पानी के बीच रासायनिक अभिक्रिया के कारण (C) बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है (D) इनमें से कोई नहीं

785. किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की

(B) संघनन

(C) हिमीकरण (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. (A) किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। 786. हवा का वाष्प घनत्व होता है-(A) 1.0 (B) 4.8 (C) 9.4 (D) 14.4 Ans. (D) 787. परम ताप का वह शुरूआत बिन्दु कौन-सा है जहाँ सभी आण्विक गति बंद होती है? (A) परम शून्य (B) मानक तापमान (C) शून्य बिन्दु (D) इनमें से कोई नहीं Ans. (A) परम ताप का वह शुरुआत बिन्दु परम शून्य है जहाँ सभी आण्विक गति बन्द हो जाती है। 788. 2000 ग्राम पानी के ताएमार्न को 10°C से 50°C तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा (की) मात्रा है-(A) 80,000 कैलोरी (B) 800 कैलोरी (C) 80 केलोरी (D) 8,000 कैलोरी Ans. (A 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10°C से 50°C तक बढ़ाने के लिए गुप्त ऊष्मा की मात्रा 80,000 कैलोरी होता है।  $Q = MCp \Delta T$  $= 2000 \times 40 = 80,000$  कैलोरी 789. 0° से. पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा ? (A) 4.2J (B) 80J (C) 336J (D) 2268J Ans. (C) 0° से पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलने के लिए 336J यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा। 790. नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है ? (A) यूरेनियम (B) रेडियम (C) भारी जल (D) इ्यूटीरियम Ans. (A) यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय क्रियाओं में ईंधन के रूप में होता है। 791. लेसर, विकिरणों का किस प्रकार का पूंज है ? (A) असंगत तथा एकवर्णी (B) संगत तथा एकवर्णी (C) असंगत तथा अ-एकवर्णी(D) संगत तथा अ-एकवर्णी Ans. (C) बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होने के कारण बर्फ पानी Ans. (B) लेसर (Laser) विकिरणों का संगत तथा एक वर्णी प्रकाश पूंज

पर तैरता है।

प्रक्रिया को क्या कहते हैं ?

(A) वाष्पीकरण

है (Light Amplification by Stimulated Emission)

792. ओहा का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है ?

(C) अतिचालक

(A) अर्धचालक (B) चालक

(D) रोधी